

Magnetisme

- **Magnetostatikk** (ingen tidsvariasjon):
 - Kap 27. Magnetiske krefter
 - Kap 28: Magnetiske kilder
- **Elektrodynamikk:**
 - Kap 29: Elektromagnetisk induksjon
 - Kap 30: Induktans
 - **Kap 31: Vekselstrømskretser**
 - Kap 32: Elektromagnetiske bølger

Kap 31: Vekselstrømskretser

31.1 Visere og kompleks notasjon


31.2 (Kompleks) reaktans

31.3 *RLC*-krets

31.5 Resonans (i *RLC*-krets).

Kretslover for AC-signal

med eksempel i RLC -seriekrets

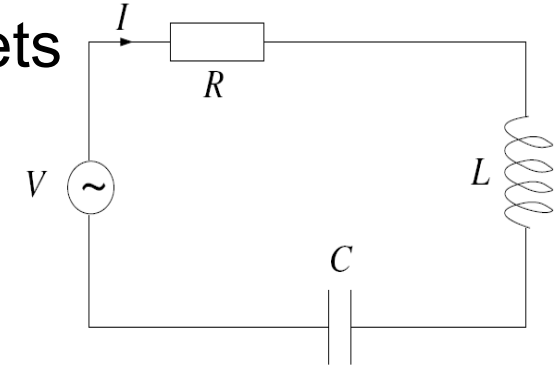

Regler:

1. $V(t) = V_0 e^{i\omega t}$ (1)

$I(t) = I_0 e^{i\omega t}$ (2) osv. $V_R(t)$, $V_L(t)$, $V_C(t)$

med lik frekvens ω og komplekse amplituder.

2. Resistans: $V_R = Z_R I = R I$ (6)

$Z_R = R = \text{resistans} = \text{resistiv impedans}$


3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L I$ (7)

$Z_L = i\omega L = \text{induktiv impedans}$, $L = \text{induktans}$

4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C I$ (8)

$Z_C = 1/i\omega C = \text{kapasitiv impedans}$, $C = \text{kapasitans}$

5. Kirchhoffs lover som vanlig.

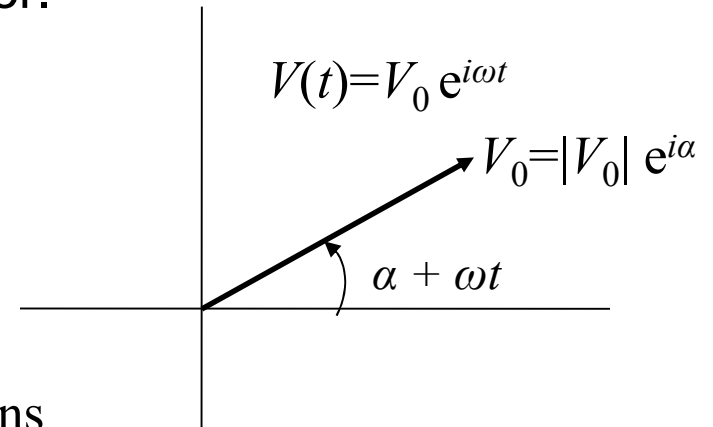

OBS:


$$d/dt (e^{i\omega t}) = i\omega e^{i\omega t}$$

$$1/i = -i$$

Kompleks impedans med AC-signal



1. $V(t) = V_0 e^{i\omega t}$ og $I(t) = I_0 e^{i\omega t}$
med lik frekvens ω og komplekse
amplituder V_0 og I_0 gir en utvidet Ohms lov:

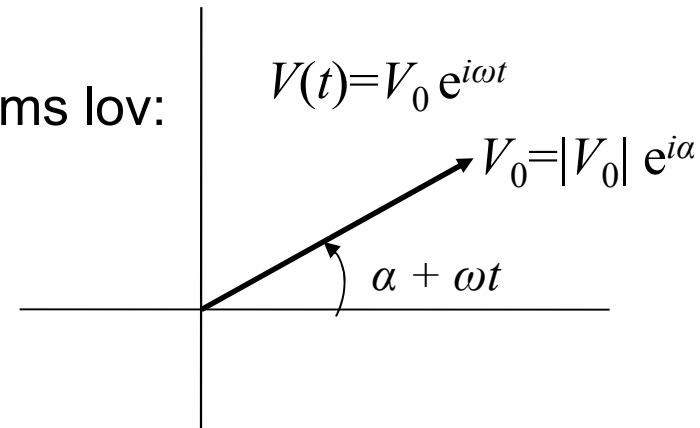2. Resistans: $V_R = Z_R I = R I$
3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L I$
4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C I$



- Seriekopling: $Z = Z_1 + Z_2$
- Parallellkopling: $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2$
- Alle kretslover gjelder for AC når Z brukes:
 - Kirchoff 1 (strømlov)
 - Kirchoff 2 (spenningslov)
 - Ohms lov
- **OBS:**
 Z gjelder kun AC (harmonisk variasjon),
ikke andre periodiske signal som f.eks.
firkantpuls.


Eks: RL -krets

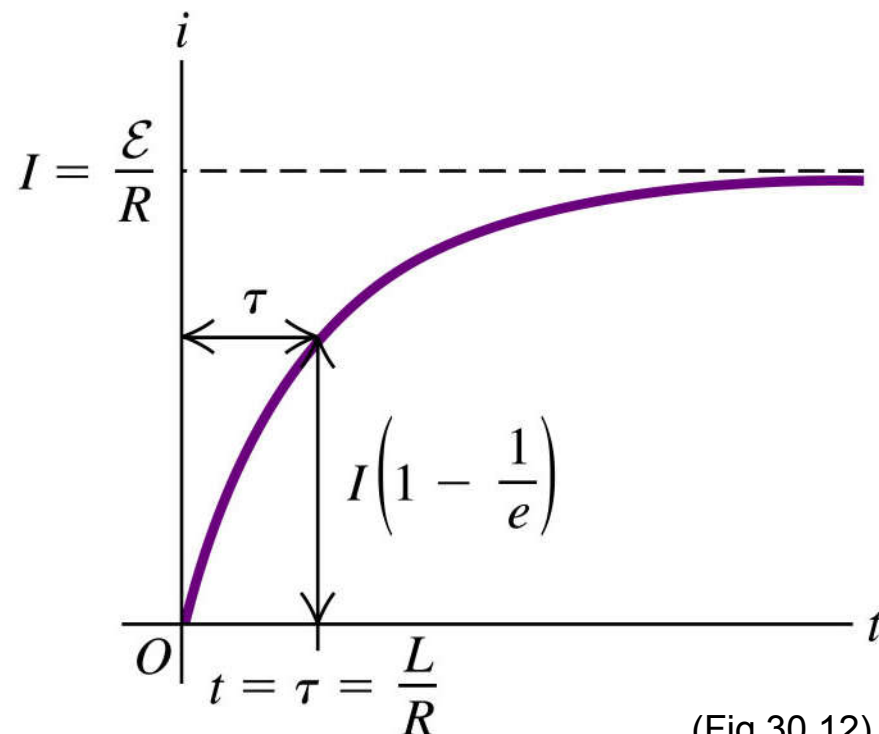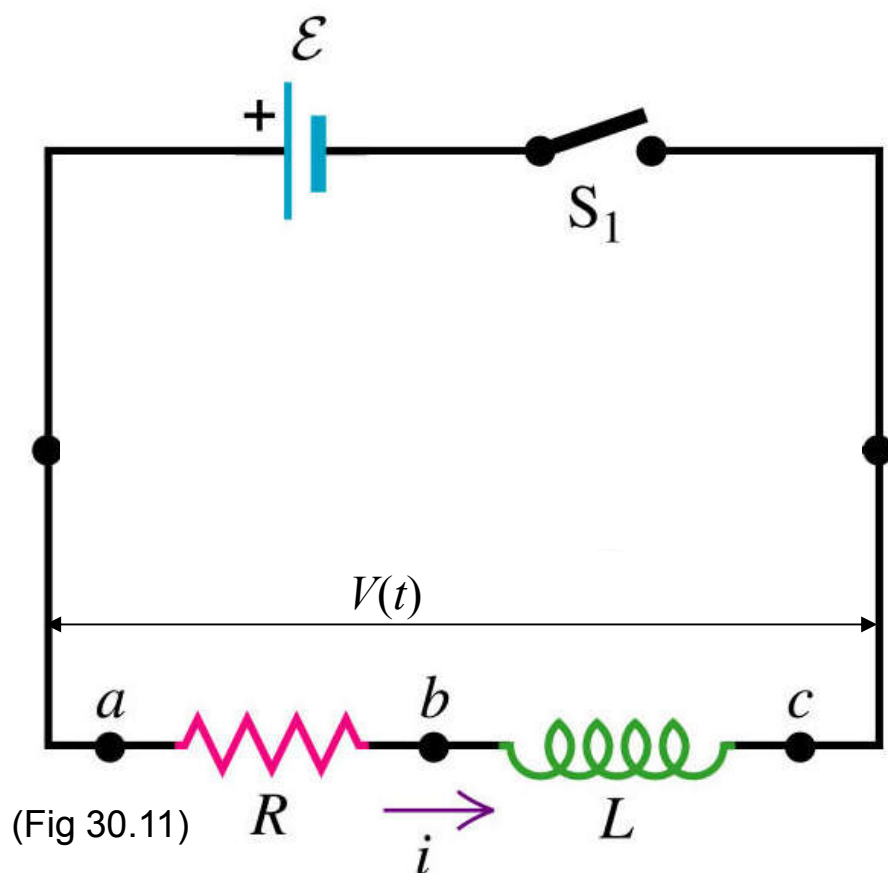


$$V(t) = R I(t) + L \frac{dI(t)}{dt} \quad (30.12)$$

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) Lukke bryter S_1 | } | Kap. 30.4 |
| 2) Åpne bryter S_1 | | |
| 3) $\boldsymbol{\varepsilon = AC}$ -spenning | } | Nå (kap 31.2) |


Detaljer for RL -krets

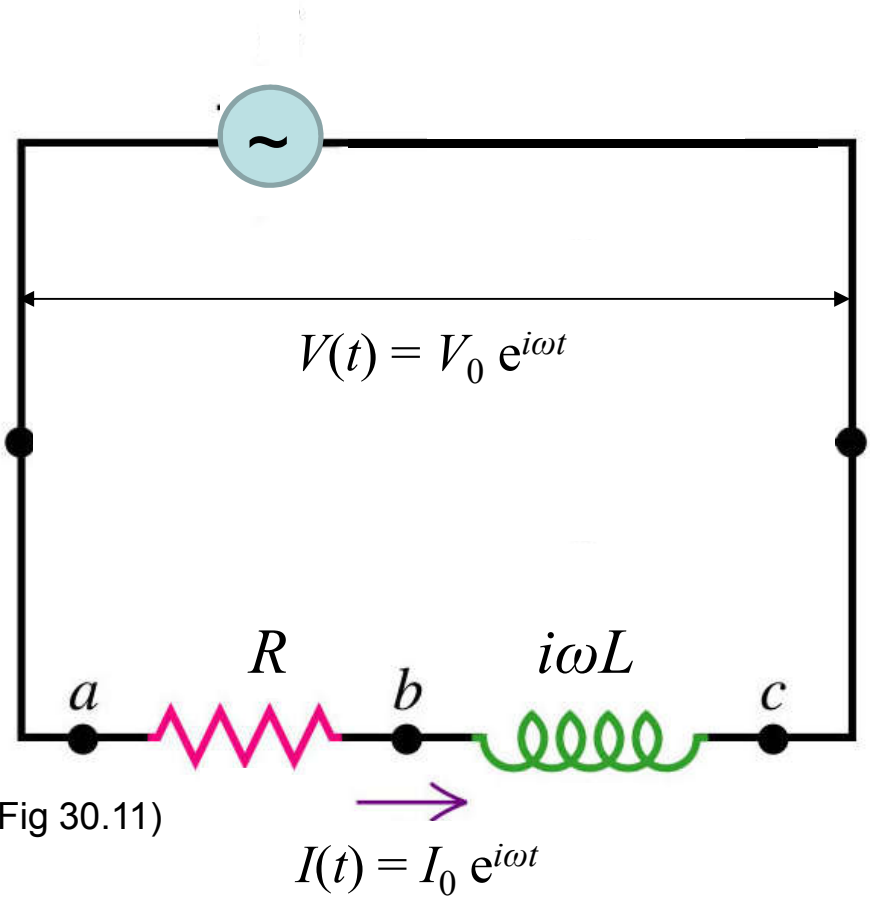


Ohms lov: $V(t) = Z I(t)$
 Impedans = $Z = R + i\omega L = |Z| e^{i\varphi}$
 Med kompleks amplitude: $V_0 = Z I_0$,
 der:

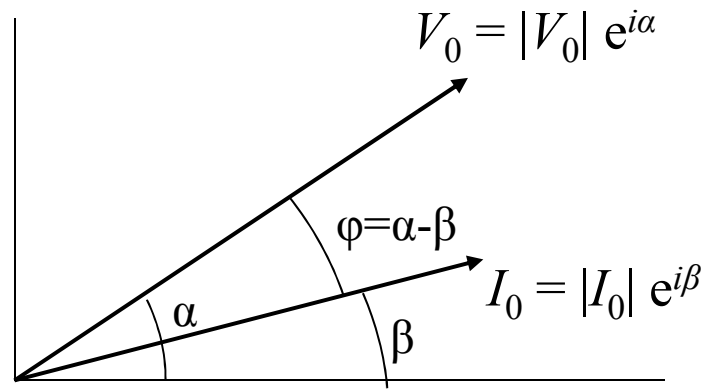

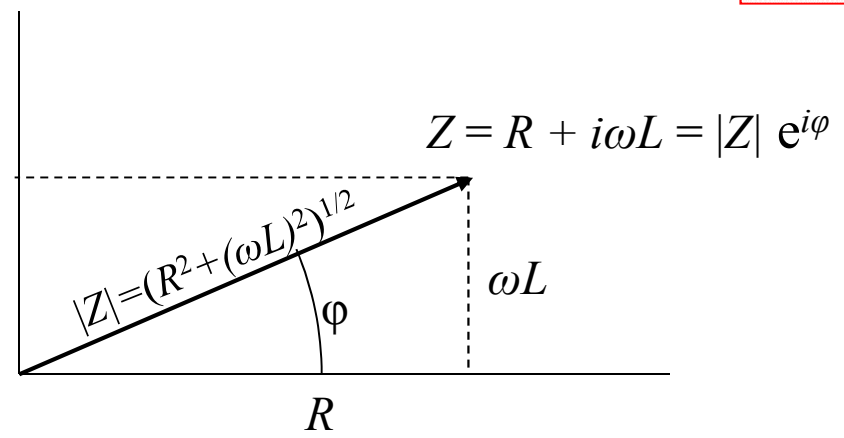Her:
velger
 $\beta = 0$
 \Rightarrow
 $\alpha = \varphi$



AC-spenning på RLC -parallellkrets

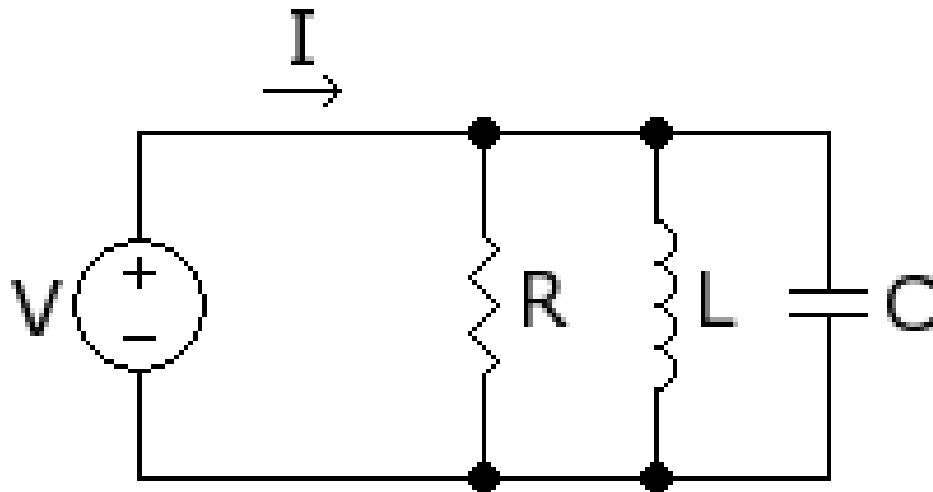

$$V(t) = V_0 e^{i\omega t} \quad (1)$$

$$I(t) = I_0 e^{i\omega t} \quad (2)$$

Kirchhoffs strømlov:

$$I(t) = I_R + I_L + I_C = V(t) / Z$$


bestemmer kretsens

komplekse impedans Z :

$$1/Z = 1/R + 1/i\omega L + i\omega C$$

$$= 1/R + i(\omega C - 1/\omega L)$$

$$= |1/Z| e^{-i\varphi}$$

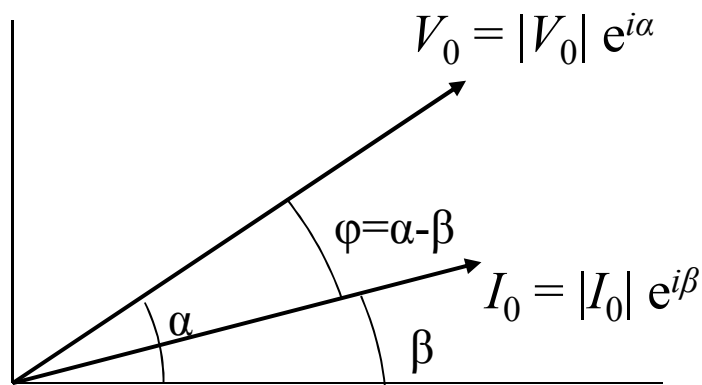


Velger


$$\alpha = 0$$

\Rightarrow

$$\beta = -\varphi$$

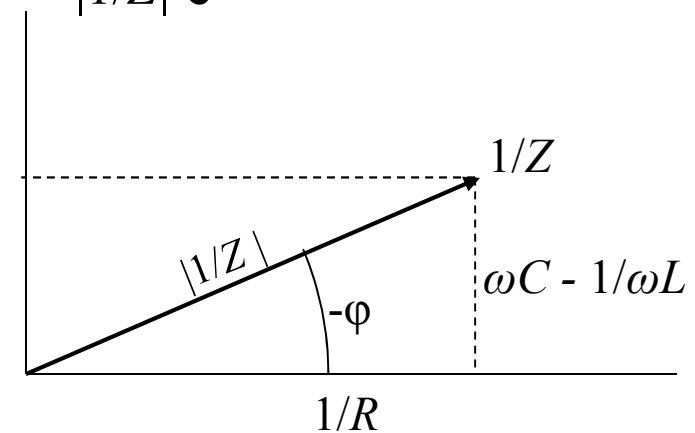

AC-spenning på RLC -parallellekrets

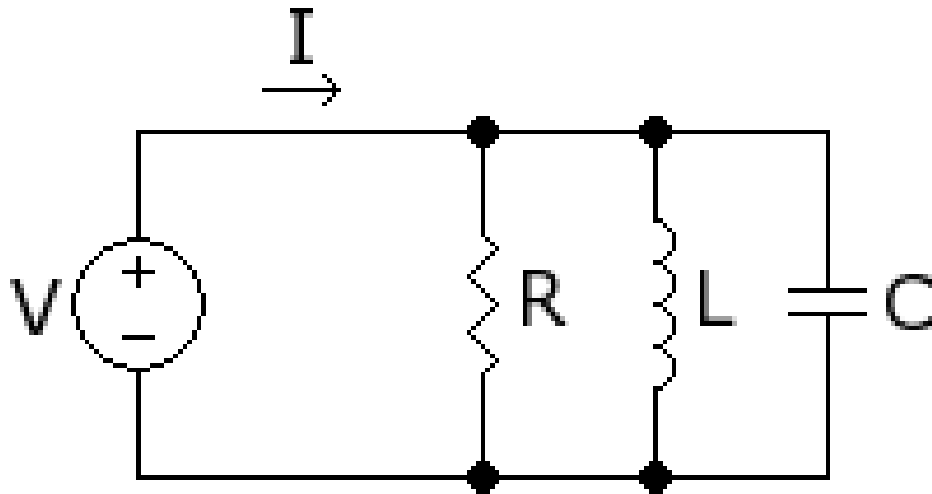


$$\begin{aligned} 1/Z &= 1/R + 1/i\omega L + i\omega C \\ &= 1/R + i(\omega C - 1/\omega L) \end{aligned}$$

$$I_0 = \frac{|V_0| e^{i0}}{|Z| e^{i\varphi}} = \frac{|V_0|}{|Z|} e^{-i\varphi} = |I_0| e^{i\beta}$$


$$|I_0| = \left| \frac{1}{Z} \right| |V_0| \quad \beta = -\varphi$$

$|I_0|$ liten når $|1/Z|$ liten.

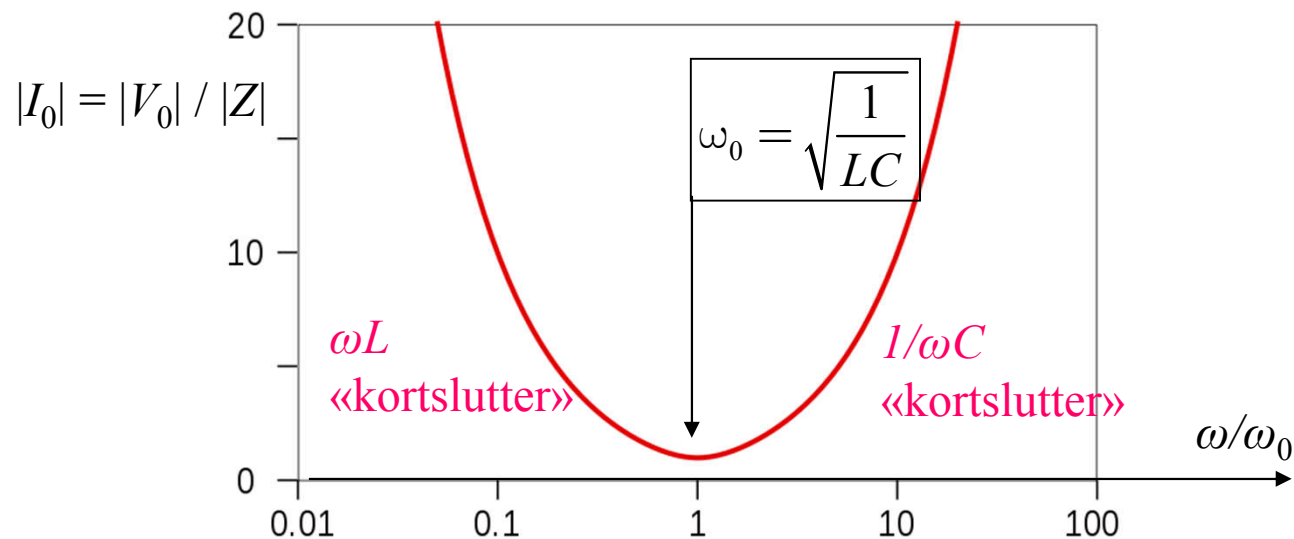

AC-spenning på RLC -seriekrets

Øving 13,
oppgave 5

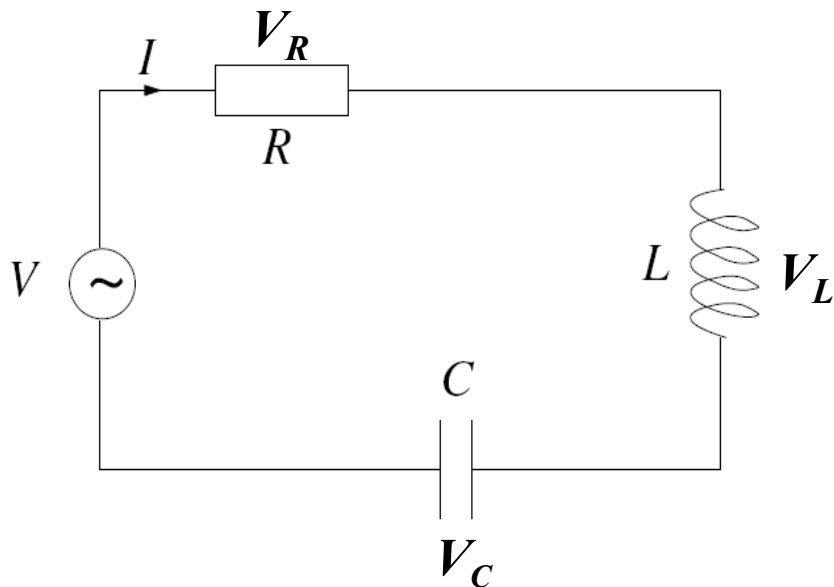

$$V(t) = V_0 e^{i\omega t} \quad (1)$$

$$I(t) = I_0 e^{i\omega t} \quad (2)$$

Ohm og Kirchhoff:

$$V_R = Z_R I = R I \quad (6)$$

$$V_L = Z_L I = i\omega L I \quad (7)$$


$$V_C = Z_C I = 1/i\omega C I \quad (8)$$

$$V(t) = V_R + V_L + V_C = Z I(t) \quad (9)$$

gir seriekretsens komplekse impedans:

$$\begin{aligned} Z &= R + Z_L + Z_C \\ &= R + i\omega L + 1/i\omega C \\ &= R + i(\omega L - 1/\omega C) \quad (10) \end{aligned}$$

$$|Z| = (R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2)^{1/2}$$

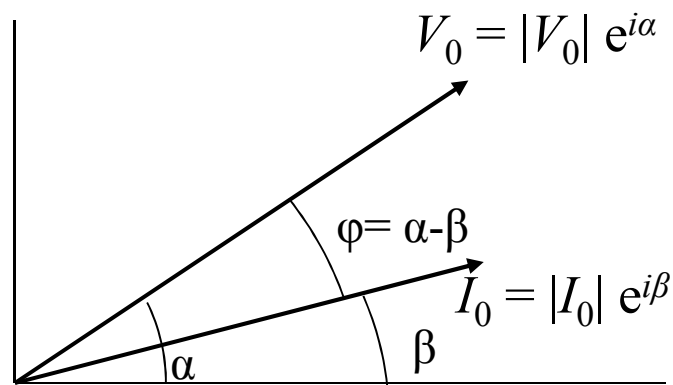


Velger


$$\alpha = 0$$

\Rightarrow

$$\beta = -\varphi$$

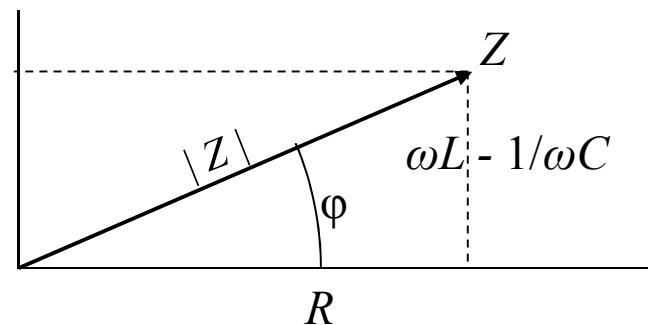

RLC-seriekrets

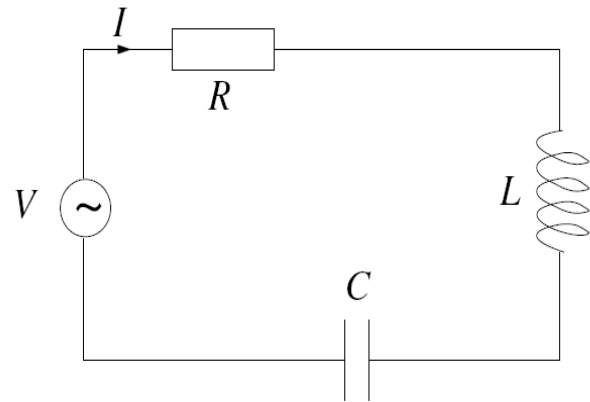


Øving 13,
oppgave 5


Velger $\alpha = 0$, slik at $\beta = -\varphi$:

$$I_0 = \frac{|V_0| e^{i0}}{|Z| e^{i\varphi}} = \frac{|V_0|}{|Z|} e^{-i\varphi} = |I_0| e^{i\beta}$$

$$|I_0| = \frac{|V_0|}{|Z|} \quad \beta = -\varphi$$

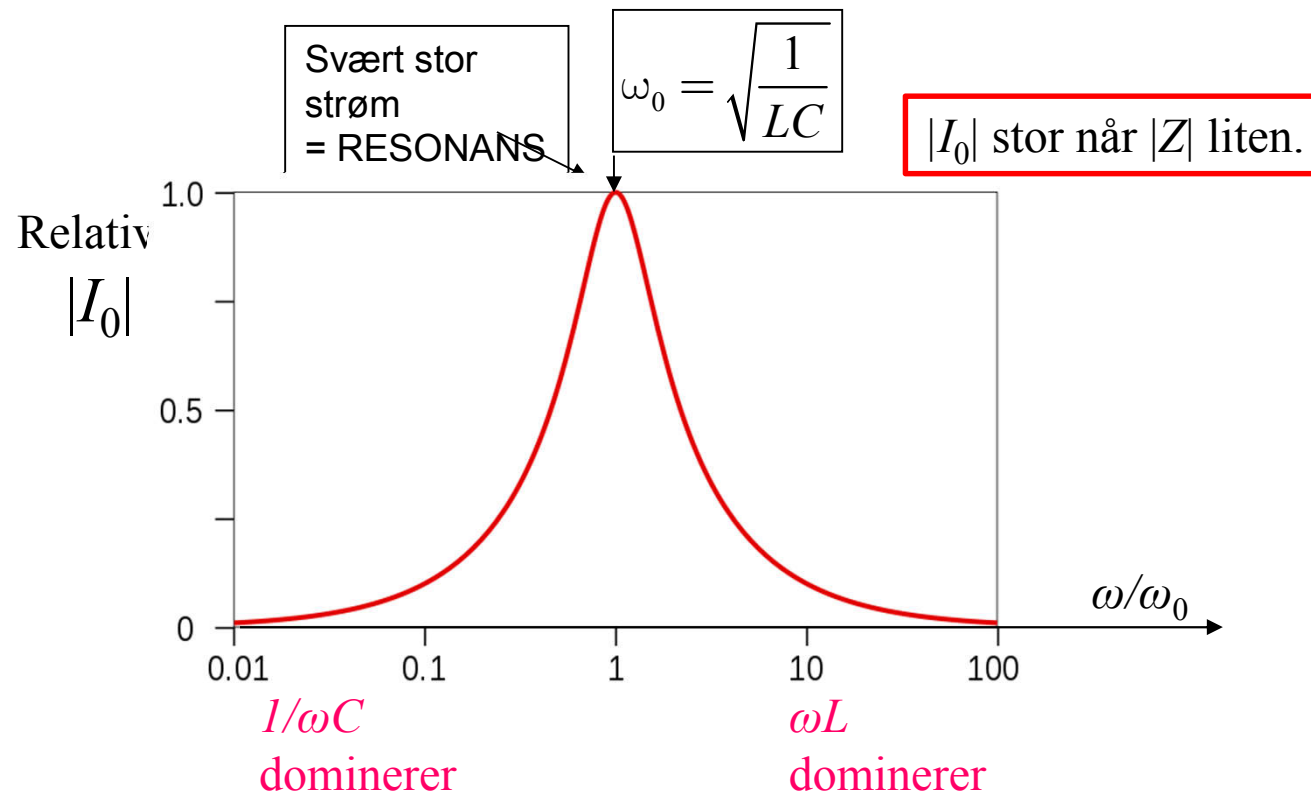

RLC-seriekrets

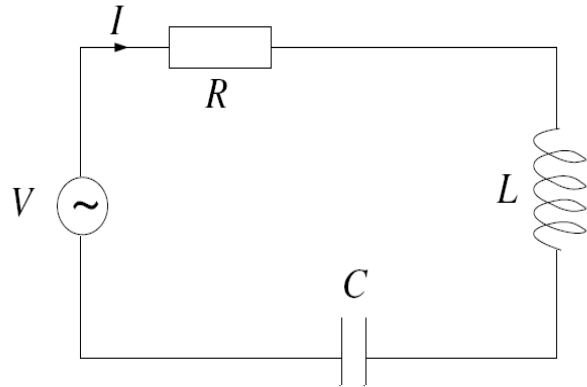

Kirchhoffs spenningslov:

$$V(t) = V_R + V_L + V_C = Z I(t)$$

gir $Z = R + i\omega L + 1/i\omega C$


$$\Rightarrow |Z| = (R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2)^{1/2}$$

$$|I_0| = \frac{|V_0|}{|Z|} \quad \beta = -\varphi$$


Øving 13,
oppgave 5

$|I_0|$ stor når $|Z|$ liten.
Toppene smale når R er liten

Med $R = 1/100 \Omega$:

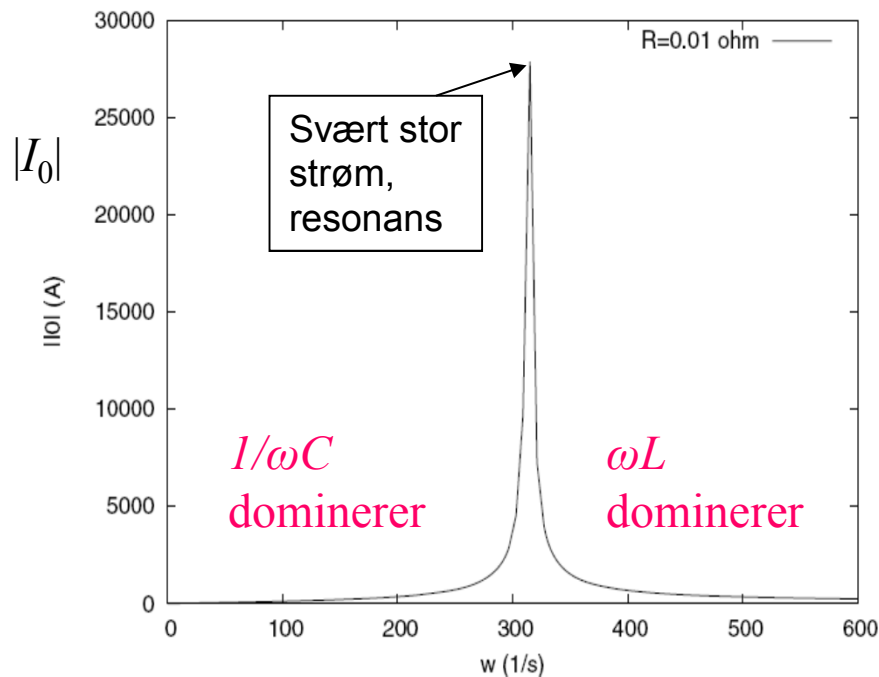

Med $R = 1 \Omega$:

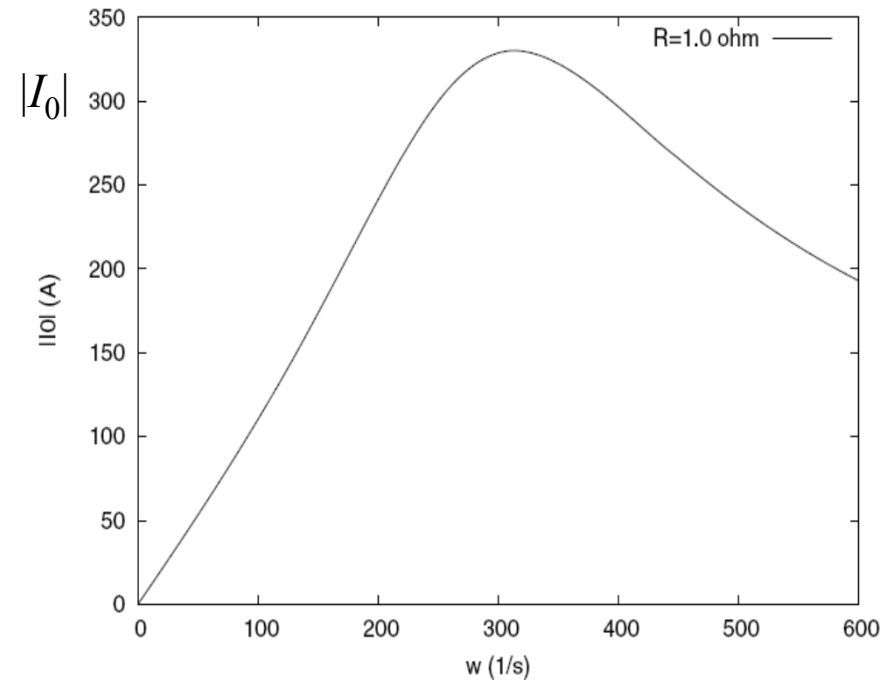

Kompleks impedans med AC-signal

1. $V(t) = V_0 e^{i\omega t}$ og $I(t) = I_0 e^{i\omega t}$
med lik frekvens ω og komplekse amplituder V_0 og I_0 gir en utvidet Ohms lov:

2. Resistans: $V_R = Z_R I = R I$

3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L I$

4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C I$

- Seriekopling: $Z = Z_1 + Z_2$

- Parallellkopling: $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2$

- Alle kretslover gjelder for AC når Z brukes:

 - Kirchoff 1 (strømlov)

 - Kirchoff 2 (spenningslov)

 - Ohms lov

- OBS:

 - Z gjelder kun AC-signal, ikke andre periodiske signal eller ikke-periodiske signal.

