

Kap 31: Vekselstrømskretser

31.1 Visere og kompleks notasjon


31.2 (Kompleks) reaktans

31.3 *RLC*-krets

31.5 Resonans (i *RLC*-krets)

Kretslover for AC-signal

med eksempel i RLC -seriekrets

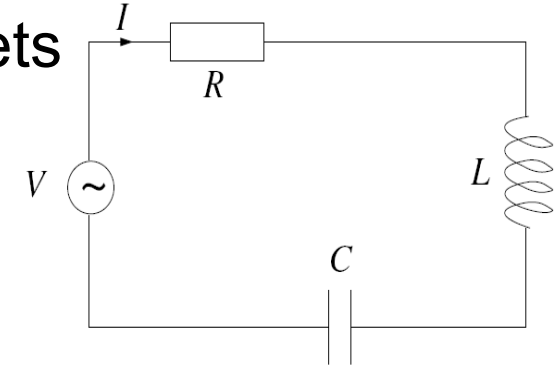

Regler:

1. $V(t) = V_0 \cdot e^{i\omega t}$ (1)

$I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t}$ (2) osv. $V_R(t)$, $V_L(t)$, $V_C(t)$

med lik frekvens ω og komplekse amplituder.

2. Resistans: $V_R = Z_R I = R \cdot I$ (6)

$Z_R = R = \text{resistans} = \text{resistiv impedans}$


3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L \cdot I$ (7)

$Z_L = i\omega L = \text{induktiv impedans}$, $L = \text{induktans}$

4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C \cdot I$ (8)

$Z_C = 1/i\omega C = \text{kapasitiv impedans}$, $C = \text{kapasitans}$

5. Kirchhoffs lover som vanlig.

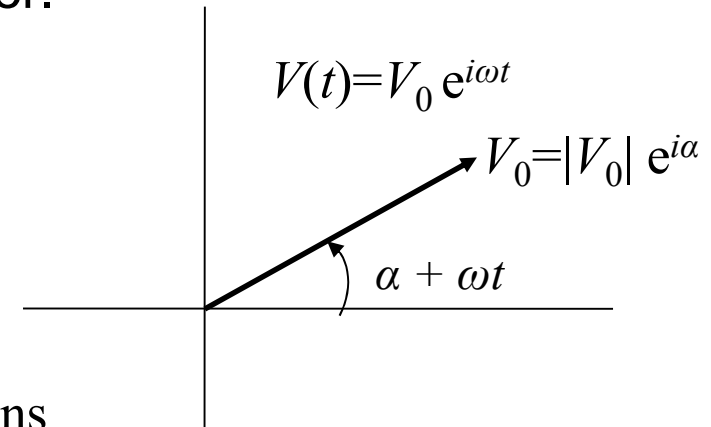


OBS:

$d/dt (e^{i\omega t}) = i\omega e^{i\omega t}$

Kompleks impedans med AC-signal



1. $V(t) = V_0 \cdot e^{i\omega t}$ og $I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t}$
med lik frekvens ω og komplekse
amplituder V_0 og I_0 gir en utvidet Ohms lov:

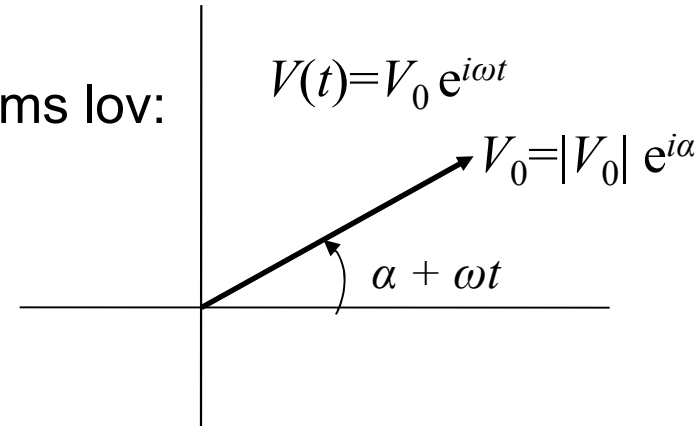2. Resistans: $V_R = Z_R I = R \cdot I$
3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L \cdot I$
4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C \cdot I$



- Seriekopling: $Z = Z_1 + Z_2$
- Parallellkopling: $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2$
- Alle kretslover gjelder for AC når Z brukes:
 - Kirchoff 1 (strømlov)
 - Kirchoff 2 (spenningslov)
 - Ohms lov
- **OBS:**
 Z gjelder kun AC (harmonisk variasjon),
ikke andre periodiske signal som f.eks.
firkantpuls.

Eks: RL -krets

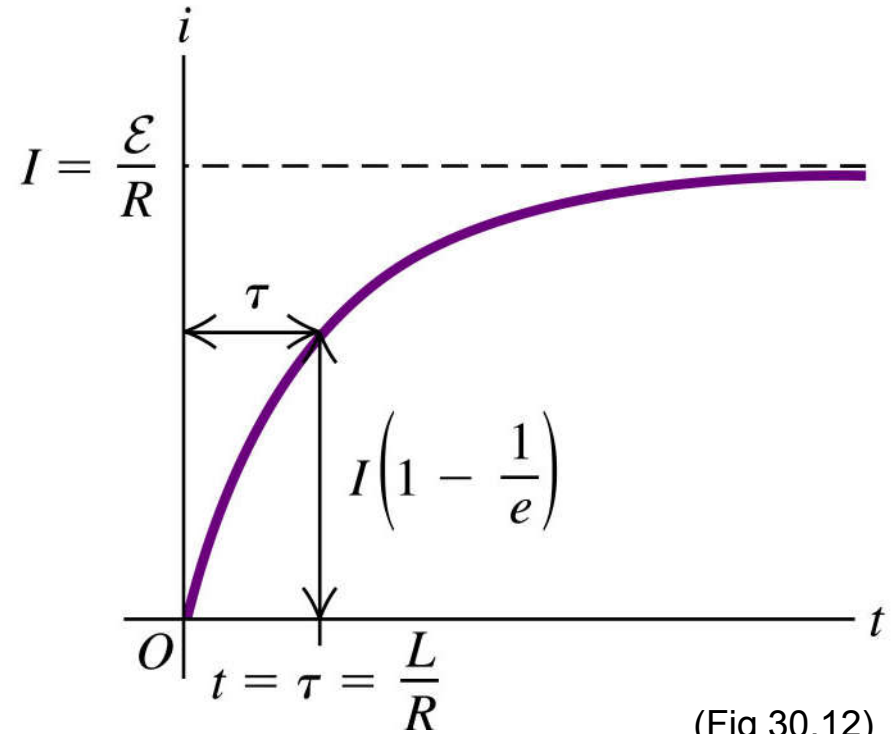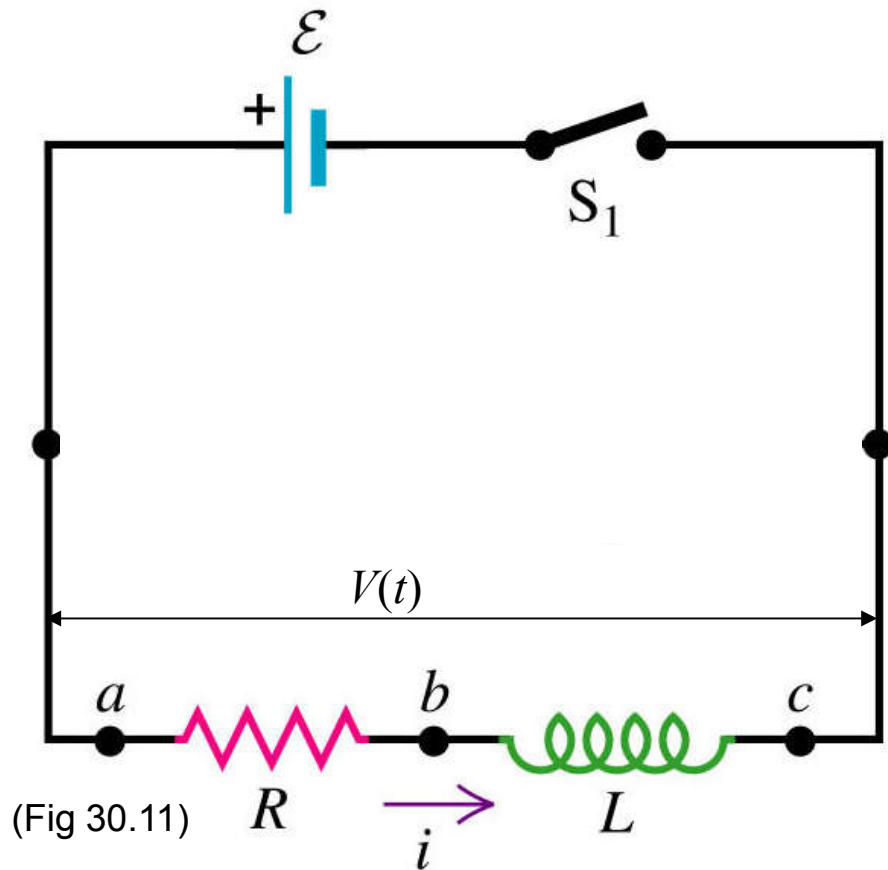


$$V(t) = R I(t) + L \frac{dI(t)}{dt} \quad (30.12)$$

- 1) Lukke bryter S_1
- 2) Åpne bryter S_1

3) $\boldsymbol{\varepsilon = AC}$ -spenning

} Kap. 30.4
 } Nå (kap 31.2)

Detaljer for RL -krets

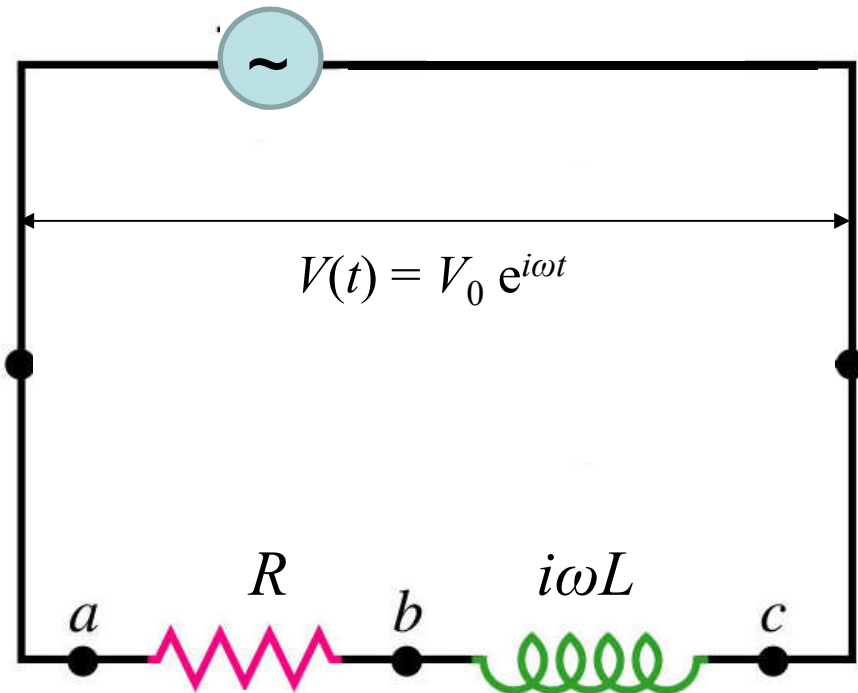

(Fig 30.11)


$$I(t) = I_0 e^{i\omega t}$$

Ohms lov: $V(t) = Z I(t)$


Impedans = $Z = R + i\omega L = |Z| e^{i\varphi}$

Med kompleks amplitude: $V_0 = Z I_0$,


der:

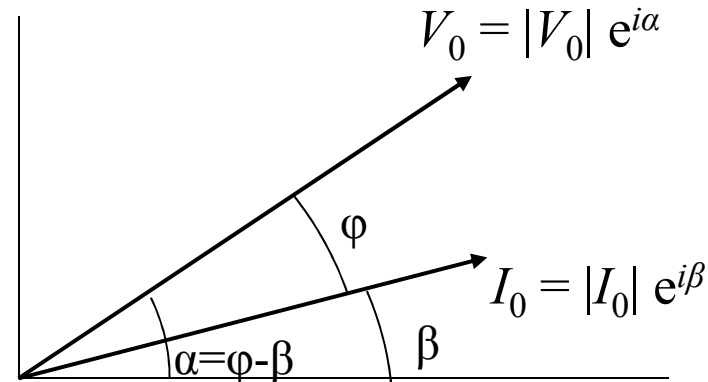

Her:
velger
 $\beta = 0$

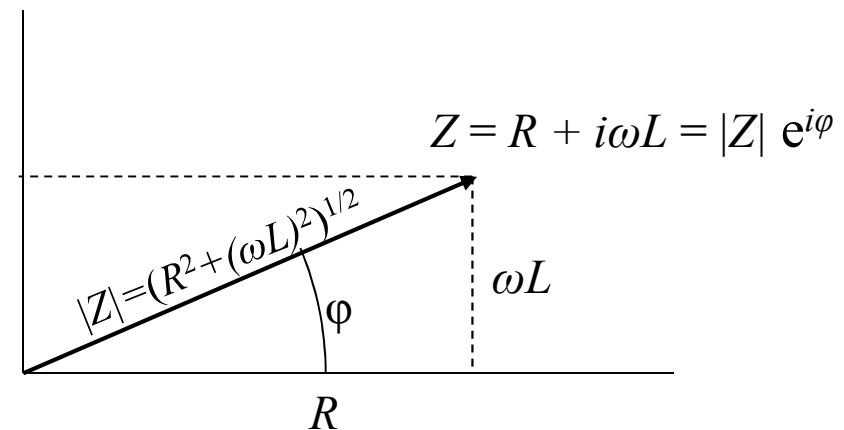

AC-spenning på RLC -krets

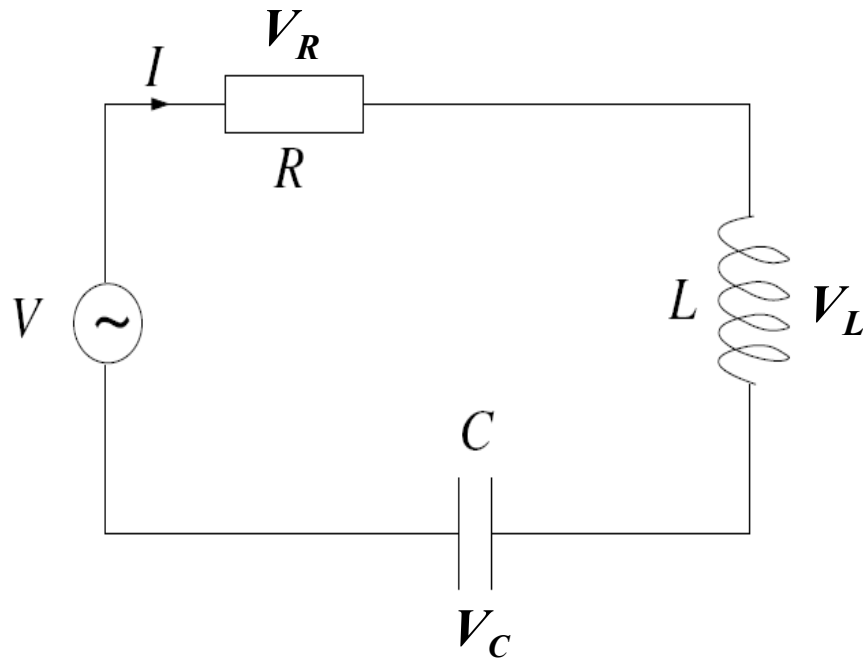

$$V(t) = V_0 \cdot e^{i\omega t} \quad (1)$$

$$I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t} \quad (2)$$

Kirchhoff:

$$V(t) = V_R + V_L + V_C = Z I(t) \quad (9)$$

$$V_R = Z_R I = R \cdot I \quad (6)$$

$$V_L = Z_L I = i\omega L \cdot I \quad (7)$$

$$V_C = Z_C I = 1/i\omega C \cdot I \quad (8)$$


gir seriekretsens komplekse impedans:

$$\begin{aligned} Z &= R + i\omega L + 1/i\omega C \\ &= R + i(\omega L - 1/\omega C) \end{aligned} \quad (10)$$


eller

$$Z = R + Z_L + Z_C$$

(vanlig seriekopling av impedanser)

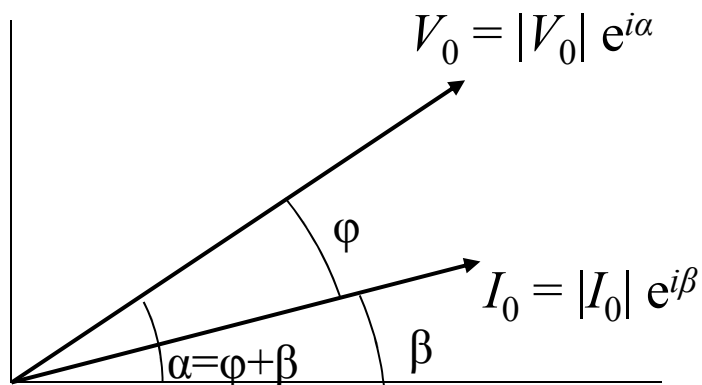

Eks.: RLC -krets

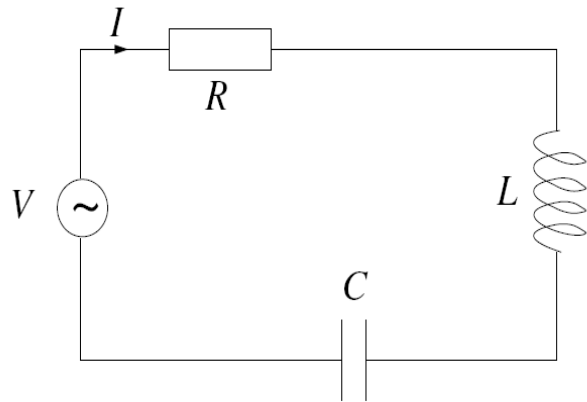


Kirchhoffs spenningslov:

$$V(t) = V_R + V_L + V_C = Z \cdot I(t)$$


$$\text{gir } Z = R + i\omega L + 1/i\omega C$$
$$\Rightarrow |Z| = (R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2)^{1/2}$$

Nå praktisk å **velge** $\alpha = 0$, slik at $\beta = -\varphi$:

$$I_0 = |V_0|/|Z| \exp(-i\varphi)$$

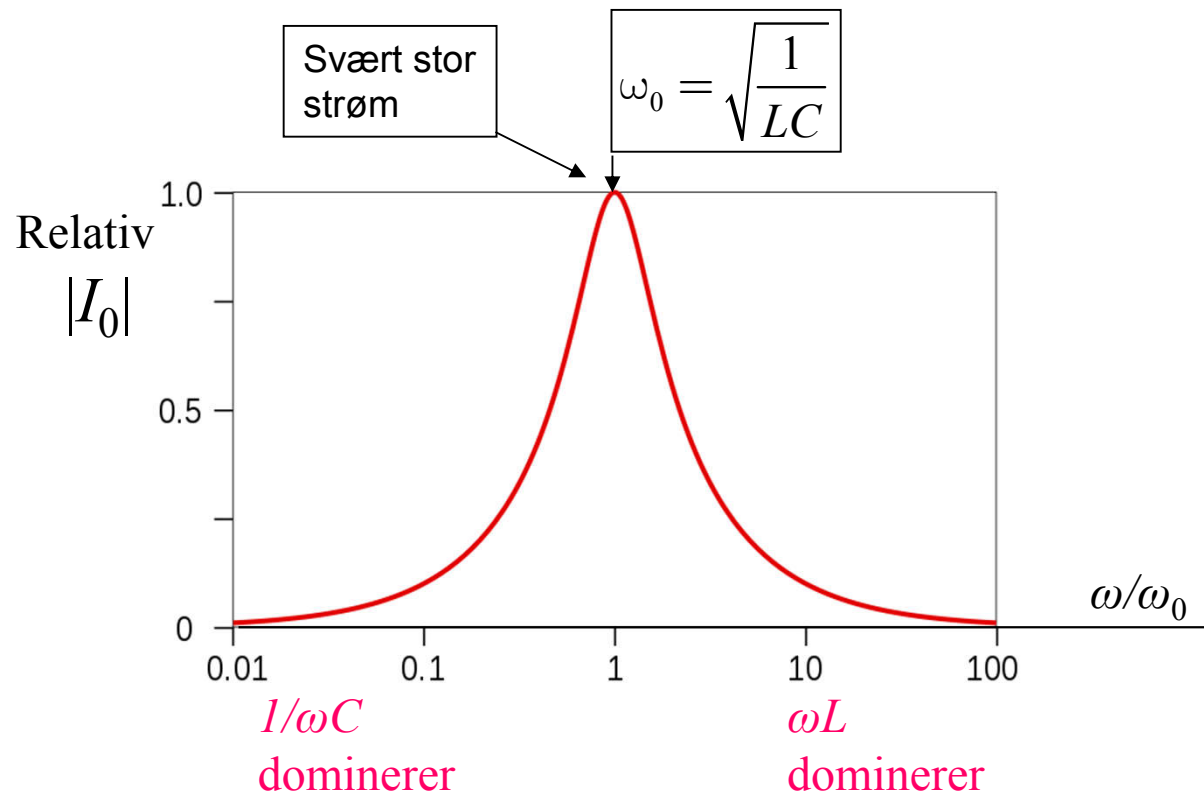

Eks.: RLC -krets

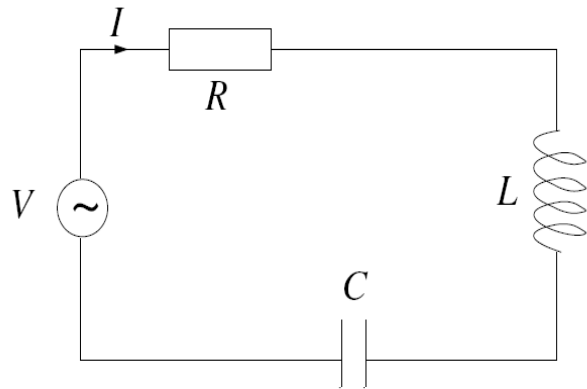

Kirchhoffs spenningslov:


$$V(t) = V_R + V_L + V_C = Z \cdot I(t)$$

gir $Z = R + i\omega L + 1/i\omega C$
 $\Rightarrow |Z| = (R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2)^{1/2}$


$$I_0 = |V_0|/|Z| \exp(-i\varphi)$$

Øving 13,
oppgave 5


Med $R = 1/100 \Omega$:

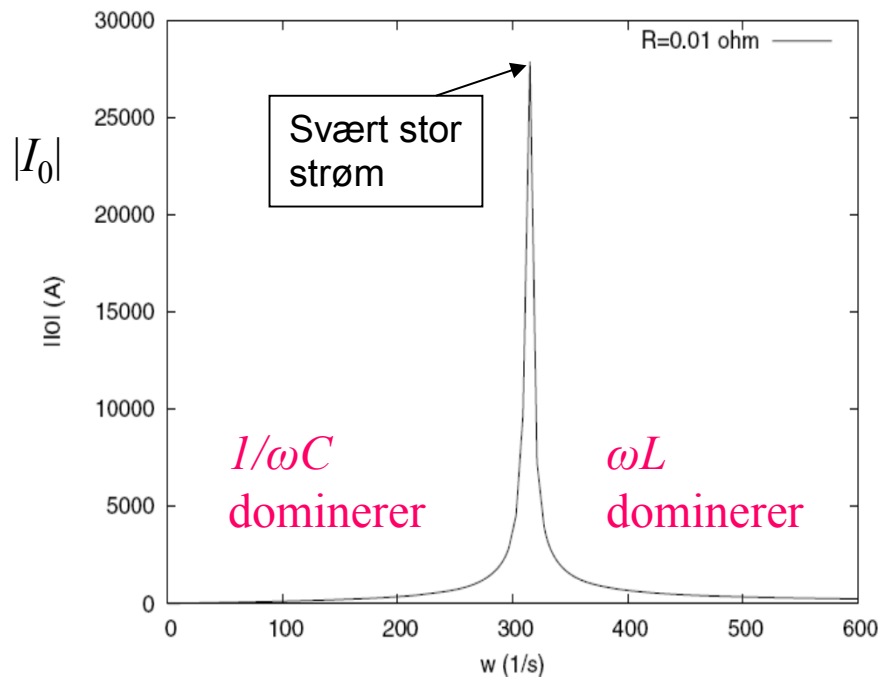

Med $R = 1 \Omega$:

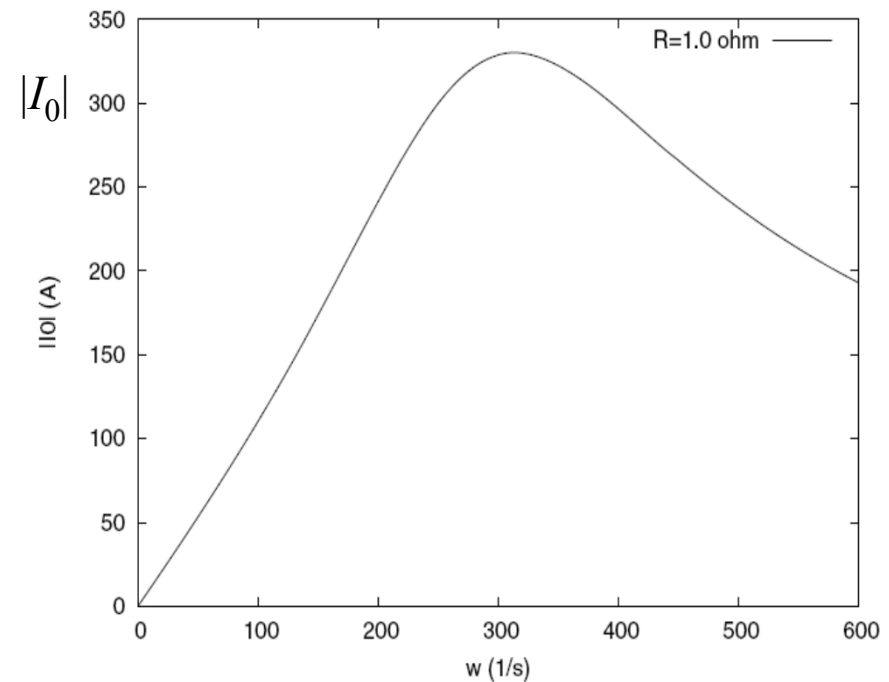


Eks: RLC -parallellkrets

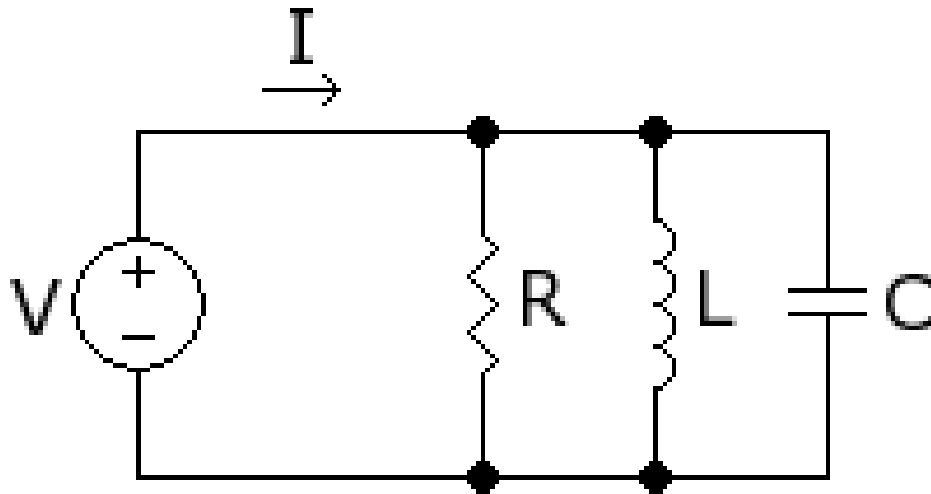

Parallellkopling:

$$1/Z = 1/R + 1/i\omega L + i\omega C$$
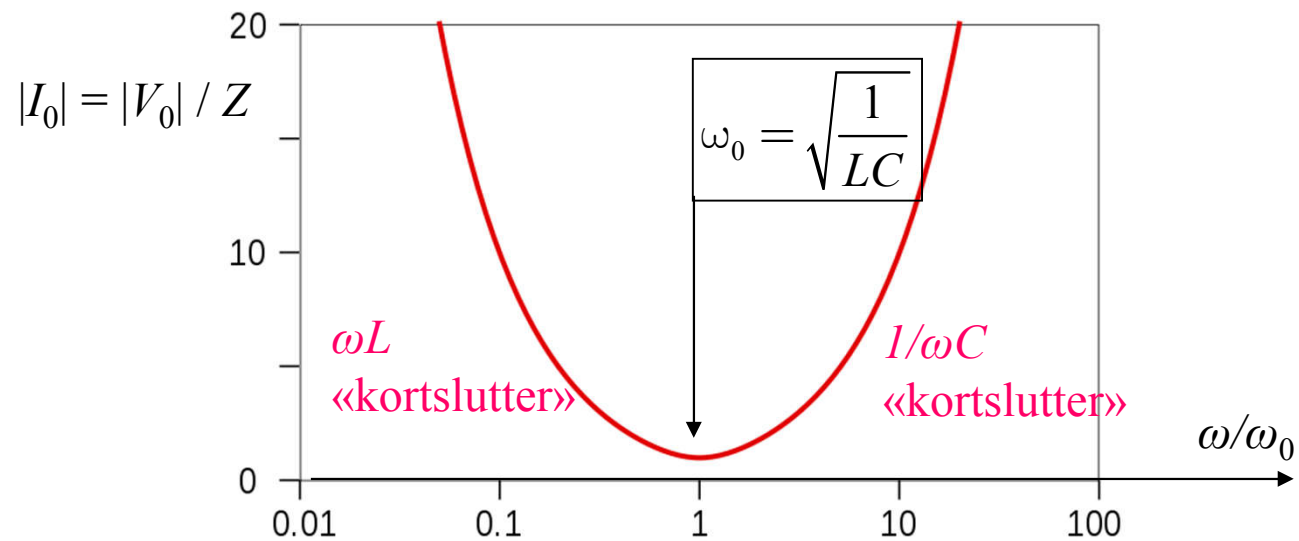
$$Z = \frac{R}{1 + i\left(\omega RC - \frac{R}{\omega L}\right)}$$



Kompleks impedans med AC-signal

1. $V(t) = V_0 \cdot e^{i\omega t}$ og $I(t) = I_0 \cdot e^{i\omega t}$
med lik frekvens ω og komplekse amplituder V_0 og I_0 gir en utvidet Ohms lov:

2. Resistans: $V_R = Z_R I = R \cdot I$

3. Induktans: $V_L = Z_L I = i\omega L \cdot I$

4. Kapasitans: $V_C = Z_C I = 1/i\omega C \cdot I$

• Seriekopling: $Z = Z_1 + Z_2$

• Parallellkopling: $1/Z = 1/Z_1 + 1/Z_2$

• Alle kretslover gjelder for AC når Z brukes:

Kirchoff 1 (strømlov)

Kirchoff 2 (spenningslov)

Ohms lov

• OBS:

Z gjelder kun AC-signal, ikke andre periodiske signal eller ikke-periodiske signal.

