

# Øving 8

## Likestrømskretser. Lorentzkrafta.

*Veiledning:* To. 3. og fre. 4. mars ifølge nettsider.

*Innlevering:* Mandag 7. mars kl. 14:00


### Oppgave 1. Strøm i en leder.

- a) Estimer driftshastigheten  $v_d$  for elektroner i en kopperwire med diameter  $d = 0,200$  cm som fører en strøm på 1,00 A. For kopper anta ett fritt elektron per atom, massetetthet på  $8,92 \text{ g/cm}^3$  og molvekt  $63,5 \text{ g/mol}$ . Avogadros tall  $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ . Elektronladning  $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .
- b) Bestem også strømtettheten, resistansen og det elektriske feltet når det er gitt at wiren er  $L = 10,0 \text{ m}$  lang og kopperresistiviteten  $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$ .

*I Opg. 2 skal du lære at motstand og spenningsfall i vanlige ledninger er svært liten. Med mindre noe annet er spesifisert, regner vi i seinere oppgaver at ledningene mellom de ulike kretskomponenter er perfekte ledere, dvs. med null motstand. I Opg. 1 er altså dette ikke tilfellet: Ledningen har resistans og dermed er  $E \neq 0$  i ledningen.*
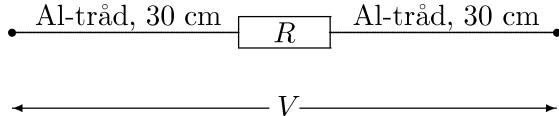
### Oppgave 2. Resistans i aluminiumsledning.


En motstand med resistans  $R = 10,00 \Omega$  er kopla i serie med to aluminiumsledninger som vist i figuren. Over ytterpunktene er det en spennin  $V = 1,500 \text{ V}$ . Al-ledningene har tverrsnitt 0,700 mm<sup>2</sup> og hver lengde 30,0 cm. Aluminium har elektrisk ledningsevne (konduktivitet):  $3,546 \cdot 10^7 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$ .




- a) Finn først resistansen  $R_{\text{Al}}$  i hver av Al-trådene og beregn deretter spenningsfallet over henholdsvis Al-trådene og over motstanden.
- b) Bestem strømstyrken og utviklet effekt i kretsen.
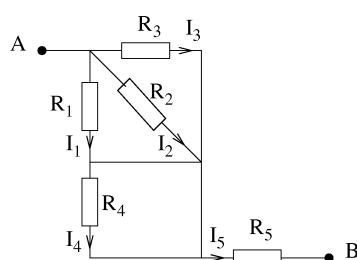
### Oppgave 3. Motstandsnettverk.

Figuren til venstre viser en elektrisk krets med 5 motstander  $R_j$ ,  $j = 1, \dots, 5$ .




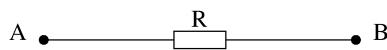- a) Bestem total motstand  $R$  mellom punktene A og B, dvs: Bestem motstanden  $R$  i den ekvivalente kretsen i følgende figur:



- b) En ideell spenningskilde med elektromotorisk spenning  $\mathcal{E}$  kobles til kretsen slik at  $\Delta V = V_A - V_B = \mathcal{E}$ . Bestem hvor stor strøm  $I_j$  som da passerer gjennom hver av motstandene  $R_j$ .

#### Oppgave 4. Kirchhoffs regler.

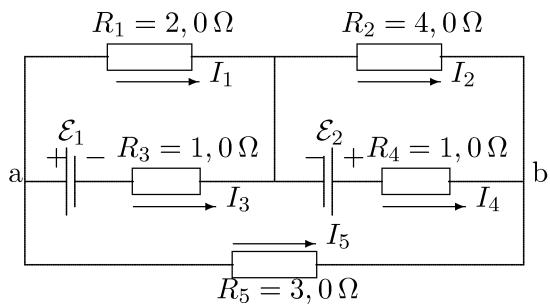


Bruk Kirchhoffs knutepunktregel og maskestrømsregel for aktuelle knutepunkt og masker i kretsen i figuren og finn verdi for strømmen  $I_5$ . Verdien på ems'ene er  $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$ ,  $\mathcal{E}_2 = 9,0 \text{ V}$  med polaritet som gitt i figuren. Resistansverdiene er gitt i figuren.

TIPS: Du kan her tillate deg å sette inn verdier for  $R_i$  og  $\mathcal{E}_i$  fra starten og unnlate å skrive enheter, idet du forsikrer deg om at strømmene skal ende opp i ampere.
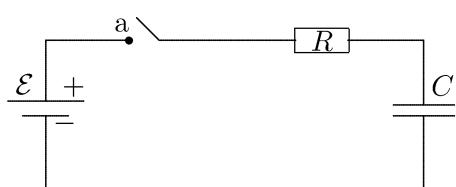
#### Oppgave 5. RC-krets I (oppvarming til neste).


Kretsen i figuren har kretselementer med følgende verdier:  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ ,  $R = 100 \Omega$  og  $C = 10,0 \mu\text{F}$ . Bryteren settes i posisjon *a* ved tida  $t = 0$ . Kretsen er gjennomgått i forelesning hvor det er vist at strømmen i kretsen  $I(t)$  og ladningen  $Q(t)$  på kondensatoren er



$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad Q(t) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

- a) Finn verdi for alle størrelser i disse likningene: Startstrøm  $I_0$ , sluttladning  $Q_f$ , og tidskonstant  $\tau$ .
- b) Hvor lang tid tar det før kondensatoren er ladet opp til 99,9 % av sluttladningen?

#### Oppgave 6. RC-krets II.

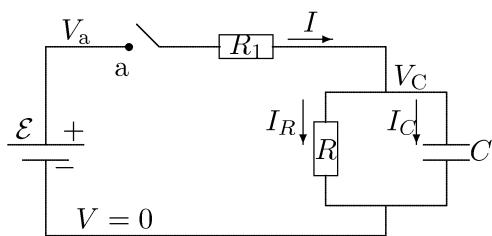

I kretsen i figuren settes bryteren i posisjon *a* ved tida  $t = 0$ . La spenninger og strømmer være som angitt i figuren. Kondensatoren har til enhver tid ladningen  $Q_C(t)$ . Ved  $t < 0$  er  $V_C = 0$  og dermed alle strømmer lik null (og  $V_a = \mathcal{E}$ ).


- a) Finn uttrykk for følgende størrelser ved  $t = 0^+$  (umiddelbart etter bryteren er slått på):  $V_C$ ,  $Q_C$ ,  $I_C$ ,  $I_R$ ,  $I$ .
- b) Finn uttrykk for de samme størrelser ved  $t = \infty$  (etter svært lang tid).

- c) Finn uttrykk for de samme størrelser som funksjon av tida for  $t > 0$ . Uttrykk svarene med bl.a. tidskonstanten  $\tau$  som du skal finne uttrykk for. Sikre deg at grensetilfellene stemmer med svarene i a) og b).

Opptegning av grafene for alle størrelsene under hverandre kan være lærerikt.

TIPS: Bruks Kirchhoffs regler og husk at strømmen til kondensatoren har følgende sammenheng med ladningen på kondensatoren:  $I_C = \frac{dQ_C}{dt}$ . Finn en differensiallikning for  $I_C(t)$ .
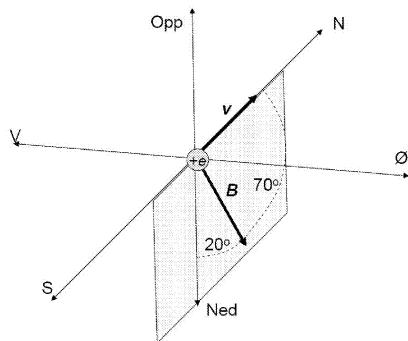
## Oppgave 7. Lorentzkrafta: Vektorregning.



Jordas magnetfelt er et sted på jordoverflata målt til å ha en størrelse  $0,60 \text{ G}$  retta nedover og nordover med en vinkel på  $70^\circ$  med horisontalplanet som vist i figuren. (Jordas magnetfelt varierer fra sted til sted – dette er feltet som finnes sentralt i USA, i Trondheim er verdien ca  $0,50 \text{ G}$  og vinkelen litt større.)  $\text{G} = \text{gauss} = 10^{-4} \text{ T}$ .

Et proton med ladning  $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  beveger seg horisontalt i nordover-retning med hastighet  $v = 10,0 \text{ Mm/s} = 1,00 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ . Beregn den magnetiske krafta  $\vec{F}$  på protonet (størrelse og retning).

TIPS: Velg et kartesisk koordinatsystem med  $x$  øst og  $y$  nord, og uttrykk  $\vec{B}$ -vektor og  $\vec{v}$ -vektor på komponentform, og utfør kryssproduktet.

---

Utvalede fasitsvar:

- 1a)  $8,5 \text{ cm/h}$ ; 1b)  $55 \text{ m}\Omega$ ;  $5,5 \text{ mV/m}$ .    2a)  $12,09 \text{ m}\Omega$ ;  $3,62 \text{ mV}$ ;  $1,50 \text{ V}$ ;    2b)  $0,150 \text{ A}$ ;  $0,225 \text{ W}$ .  
 4)  $0,18 \text{ A}$ .    5b)  $6,9 \text{ ms}$ .    6b)  $I = I_R = \frac{\mathcal{E}}{R_1+R}$ ,  $Q_C = \mathcal{E} \frac{RC}{R_1+R}$ ;    6c)  $\tau = \frac{R_1 RC}{R_1+R}$ .  
 7)  $-9,02 \cdot 10^{-17} \text{ N } \hat{\mathbf{i}}$ .